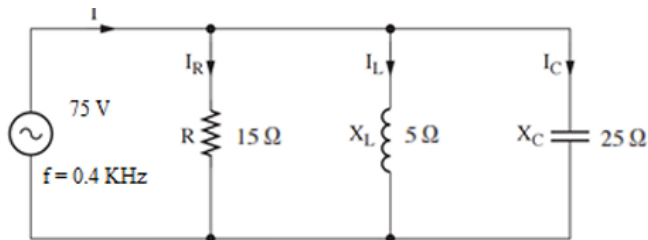





תרגול עצמי שיעור מתוקשב 180326.

שאלה 1:



- א. מהי השראות הסליל L ? מהו הקיבול C ?
ב. חשב זרם בכל רכיב.
ג. חשב ההספק הפעיל ואת ההספק של הקבל.
ד. מהי העכבה?
ה. מהו אופיו של המעגל?


שאלה 2

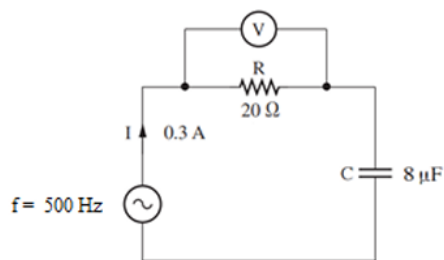

איור לשאלה 6

- לפניך מעגל בזרם חילופין
(3 נקודות) א. מהו היגב הקבל?
(3 נקודות) ב. מהי קריאת מכשיר המדידה?
(6 נקודות) ג. חשב עכבה ומתח כללי.
(8 נקודות) ד. מעוניינים שהמעגל ייכנס למצב תהודה.
- איזה רכיב יש להוסיף למעגל?
- חשב את ערכו של רכיב זה

שאלה 3

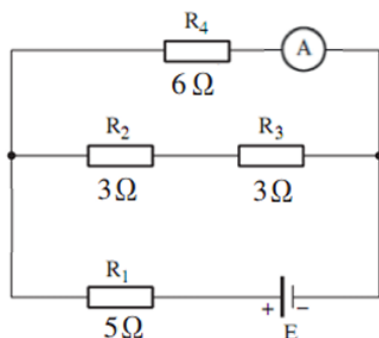

- לפניך מעגל חשמלי
המתח הראשי הוא 40V.
(8 נקודות) א. מהי ההתנגדות השקולה?
(5 נקודות) ב. מהי קריאת האמפרמטר?
(3 נקודות) ג. מהו ההספק על הנגד R_1 ?
(4 נקודות) ד. העתק את התרגיל למחברתך והוסף מכשיר למדידת מתח על הנגד R_2 .